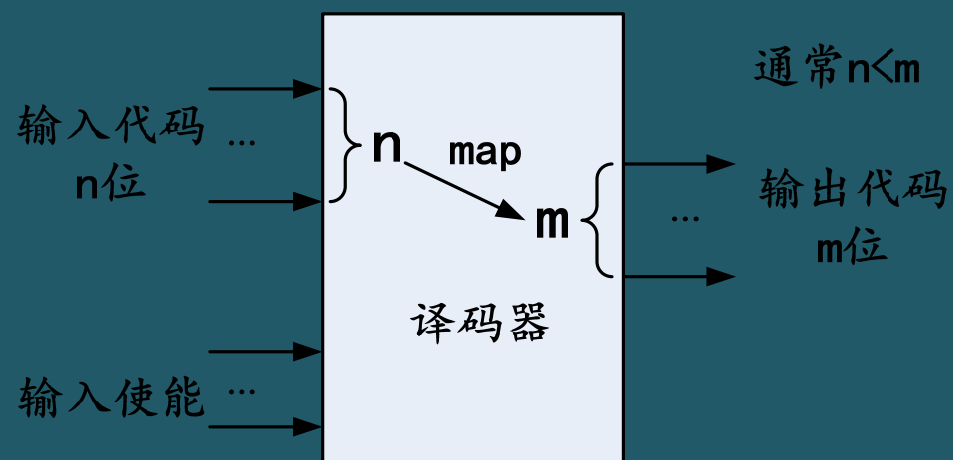


### 3.3 译码器功能



二进制译码器：

$n$ 个输入端(即 $n$ 位二进制码)

$2^n$ 个输出线

常见的有：

2-4译码器

3-8译码器

4-16译码器

分类：


变量译码器

显示译码器


## 2-4译码器

2-4译码器功能表

E	A <sub>1</sub>	A <sub>0</sub>	Y <sub>0</sub>	Y <sub>1</sub>	Y <sub>2</sub>	Y <sub>3</sub>
1	X	X	1	1	1	1
0	0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	0

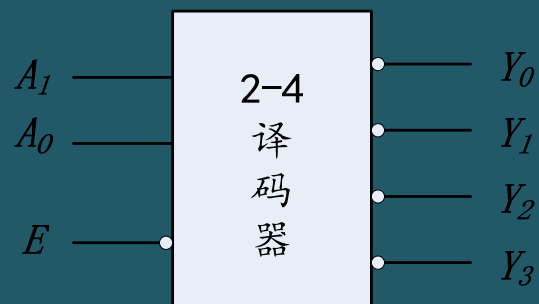

2-4译码器符号图

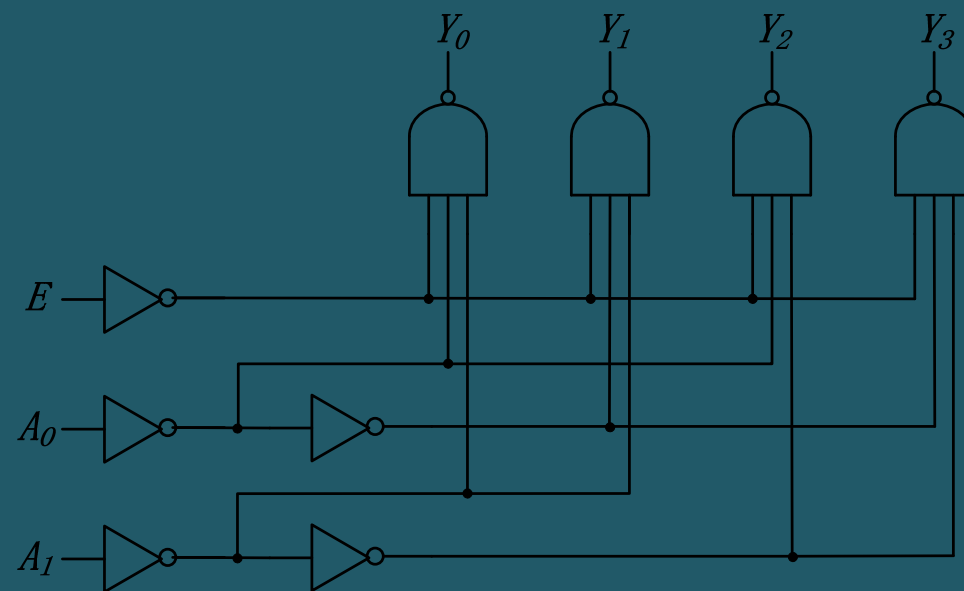

2-4译码器逻辑电路

E	A1	A0	Y0	Y1	Y2	Y3
1	X	X	1	1	1	1
0	0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	0

当E=0时，2-4译码器的输出函数分别为：

$$\begin{aligned}
 Y_0 &= \overline{\overline{A_1 A_0}} & Y_1 &= \overline{\overline{A_1} A_0} \\
 Y_2 &= \overline{\overline{A_1} \overline{A_0}} & Y_3 &= \overline{\overline{A_1} A_0}
 \end{aligned}
 \longrightarrow Y_i = \overline{m_i}$$

E=0时


A1	A0	Y0	Y1	Y2	Y3
0	0	0	1	1	1
0	1	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1
1	1	1	1	1	0

考虑上E，得到：

E	Yi
0	$\overline{m_i}$
1	1

$$\begin{aligned}
 Y_i &= \overline{\overline{E} m_i} + E = E + \overline{m_i} = \overline{\overline{E} m_i} \\
 Y_i &= \overline{\overline{E} m_i} \quad (i = 0, 1, 2, 3)
 \end{aligned}$$

## 3-8译码器

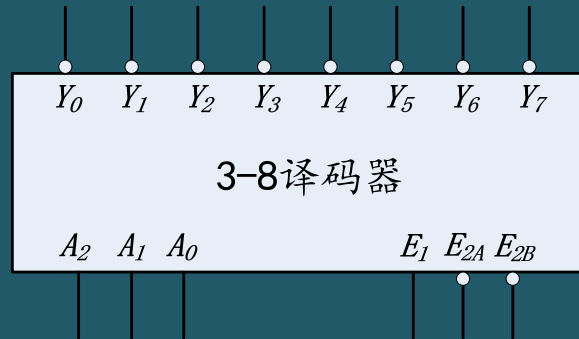

推导其输出端的表达式：

$$\overline{Y_i} = E_1 \overline{E_{2A} + E_{2B}} m_i$$


$$Y_i = \overline{E} m_i$$

$$E = E_1 \overline{E_{2A} + E_{2B}} = E_1 \overline{E_{2A}} \overline{E_{2B}}$$

E1	$E_{2A}+E_{2B}$	$A_2$	$A_1$	$A_0$	$Y_0$	$Y_1$	$Y_2$	$Y_3$	$Y_4$	$Y_5$	$Y_6$	$Y_7$
0	X	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1
X	1	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1
1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

### 3-8 译码器逻辑电路

工作原理

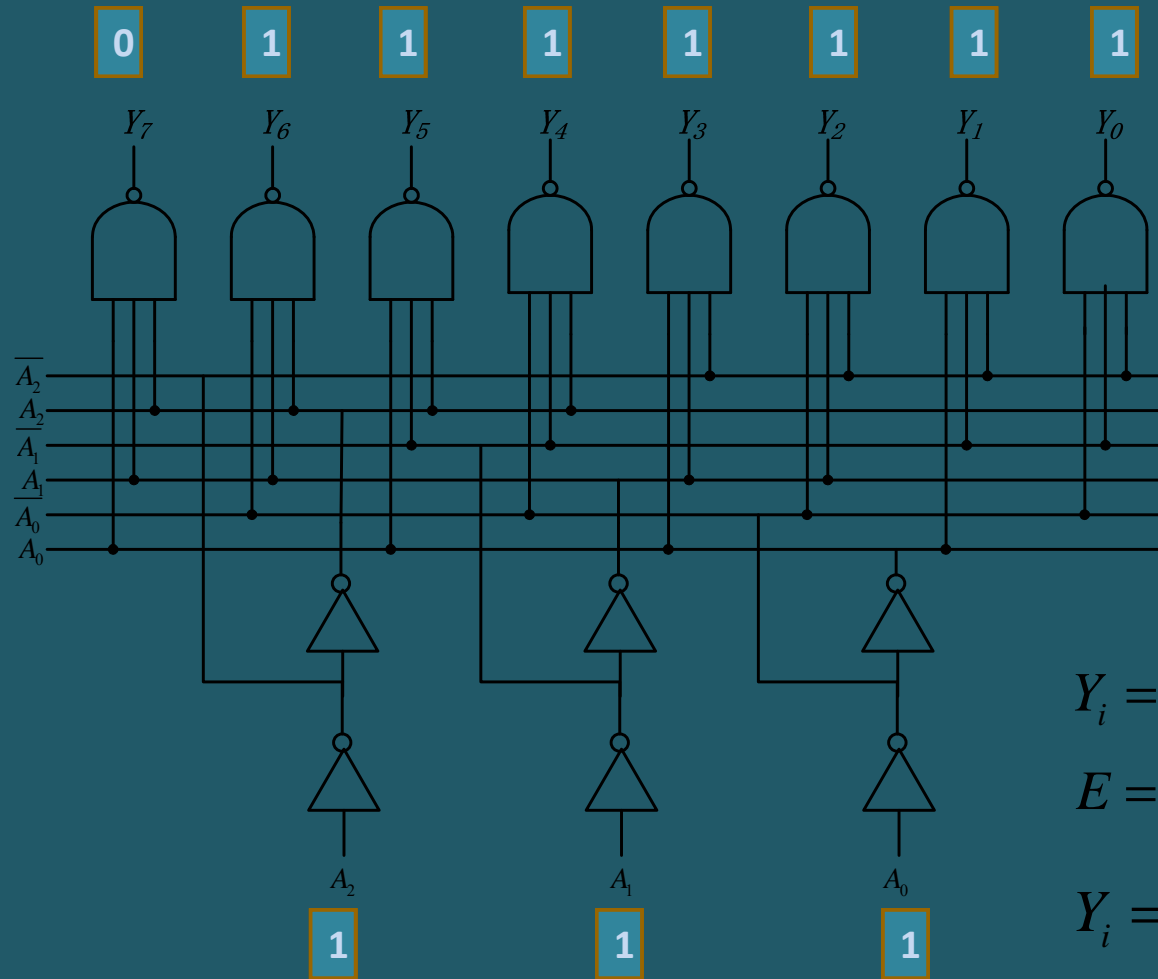

输出低电平有效

$$Y_i = \overline{E}m_i \quad (i = 0 \sim 7)$$

$$E = E_1 \cdot \overline{E_{2A}} + E_{2B} = E_1 \cdot \overline{E_{2A}} \cdot \overline{E_{2B}}$$

$$Y_i = \overline{m_i} \quad (\text{当} E \text{有效时})$$