

2.3.2 逻辑门的等效符号

基本逻辑门电路（与、或、非、与非、或非）除了使用标准符号之外，还经常使用与其逻辑功能相同的等效逻辑符号，也可根据反演定理，将任何与 (AND) 形式的逻辑门和或 (OR) 形式的逻辑门互换。

摩根定理 $F = \overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$



(a) 标准与非门



(b) 与非门等效电路



(c) 标准与非门等效符号

